

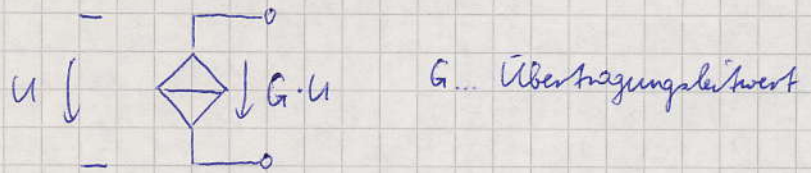


Spannungsgesteuerte Stromquellen

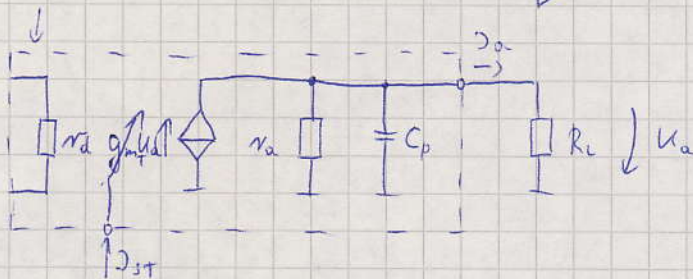

Transkonduktanzverstärker (OTA)


Symbol, Prinzip

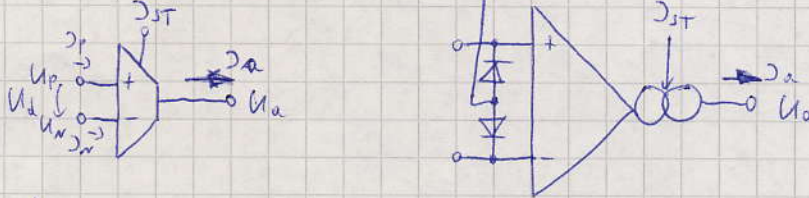

$$\frac{I_a}{U_a} = \frac{g_{mT}}{1 + R_L / r_a} \cdot \frac{1}{1 + j\omega C_p (R_L \parallel r_a)}$$

- Einstellung der Steilheit g_{mT} durch Steuerstrom I_{ST}
- hoher Ausgangswiderstand r_a
- niederfrequente dominanter Pol bei $\omega = \frac{1}{C_p (r_a \parallel R_L)}$


prinzipieller Aufbau

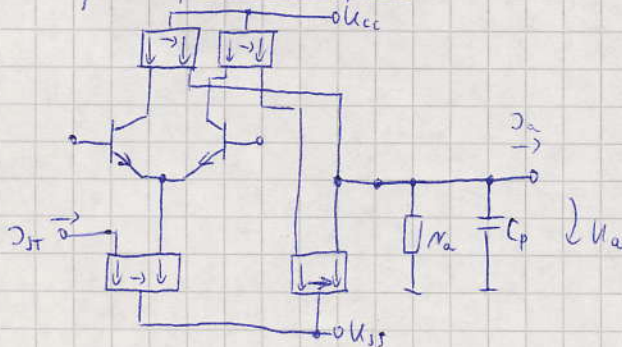


- $r_a \dots$ Ausgangswiderstand der Stromspiegel
- $C_p \dots$ parasitäre Kapazität
- stark nichtlinear wegen der Differenzstufe am Eingang

Folie LM13700

Pinout LM13700

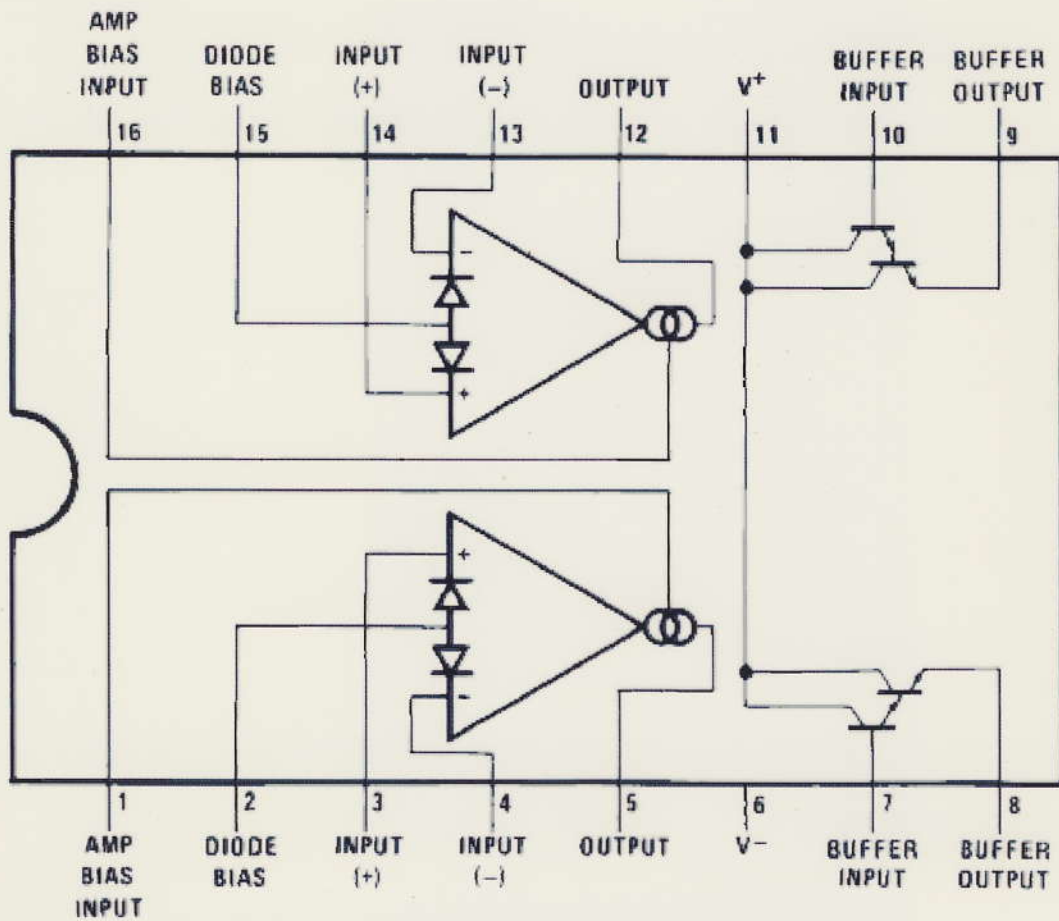

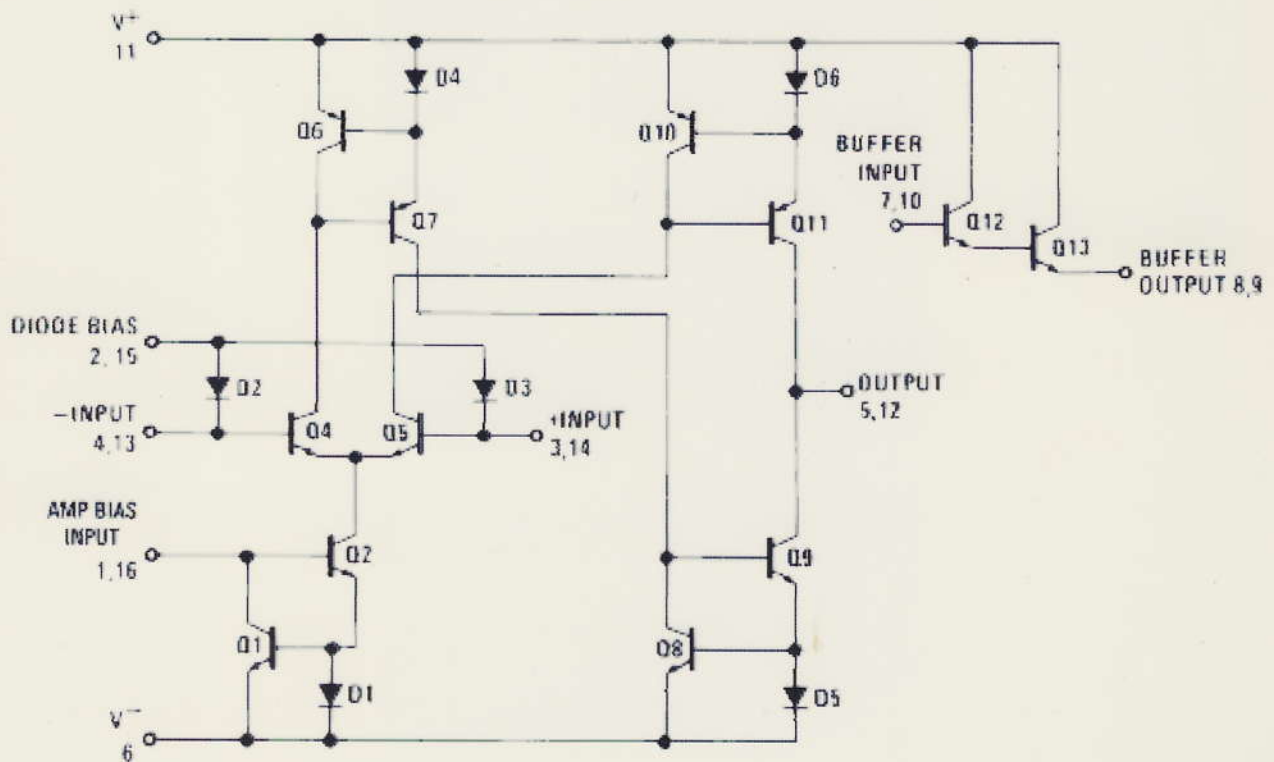Innenschaltung eines Transkonduktanzverstärkers



Kleinsignalverhalten

a) Differenz - Eingangswiderstand r_d

$$r_d = 2r_{BE} = \frac{2U_T}{I_{DA}} = \frac{4U_T}{I_{ST}} \sim \frac{1}{I_{ST}} = \frac{K_{rd}}{I_{ST}}$$

b) Steilheit g_{mT}

$$g_{mT} = \frac{I_a}{U_d} = \frac{I_{C1,2}}{U_T} = \frac{I_{ST}}{2U_T} = \frac{I_{ST}}{K_{gm}} \sim I_{ST}$$


c) Ausgangswiderstand r_a

$$r_a = r_{a,SP1} \parallel r_{a,SP2} = \frac{U_{Y,SP1}}{I_{ST/2}} \parallel \frac{U_{Y,SP2}}{I_{ST/2}} = \frac{U_{Y,SP}}{I_{ST}} = \frac{K_{ra}}{I_{ST}} \sim \frac{1}{I_{ST}}$$

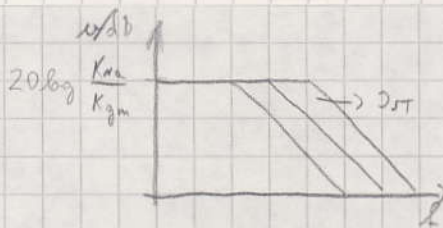d) Leerlaufverstärkung $\underline{v_e}$ (Bei Nutzung als Verstärker, $R_c \rightarrow \infty$)

$$\underline{v_e} = g_{mT} \frac{r_a}{1 + sCr_a} \left(\cdot \frac{1}{1 + sT_{co2}} \right) \quad \leftarrow \text{2. Pol an Eingang der SS}$$

$$\underline{v_e} = \frac{K_{ra}}{K_{gm}} \cdot \frac{1}{1 + sC \frac{K_{ra}}{I_{ST}}} \quad \text{i Term} \approx \frac{1}{I_{ST}}$$



Folie L/M13700 g_{mT}, r_a, r_d




Beispiel L/M13700

aus output resistance $\rightarrow K_{ra} = I_{ST} \cdot r_a = 1,5 \text{ k}\Omega \cdot A$
 aus Transconductance $\rightarrow K_{gm} = I_{ST} / g_{mT} = 0,05 \text{ A/S}$

$$v_o = \frac{K_{ra}}{K_{gm}} = \frac{1500}{0,05} = 30000 \hat{=} 39,5 \text{ dB}$$

$$C = 5 \text{ pF} \quad (\text{Kapazität der Anschlüsse})$$

$$-1 |f_{cut}| = \frac{0,5 \text{ mA}}{2\pi \cdot 5 \text{ pF} \cdot 1500 \text{ V}} \approx 10,6 \text{ kHz}$$

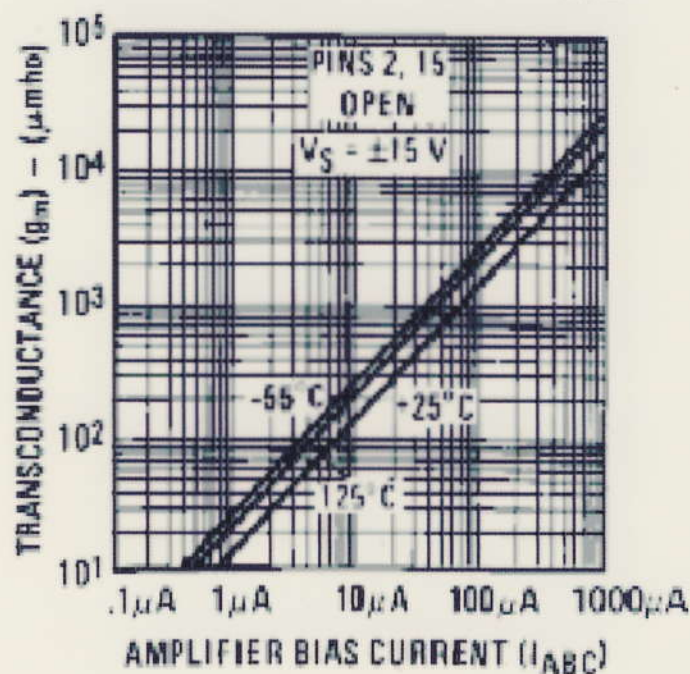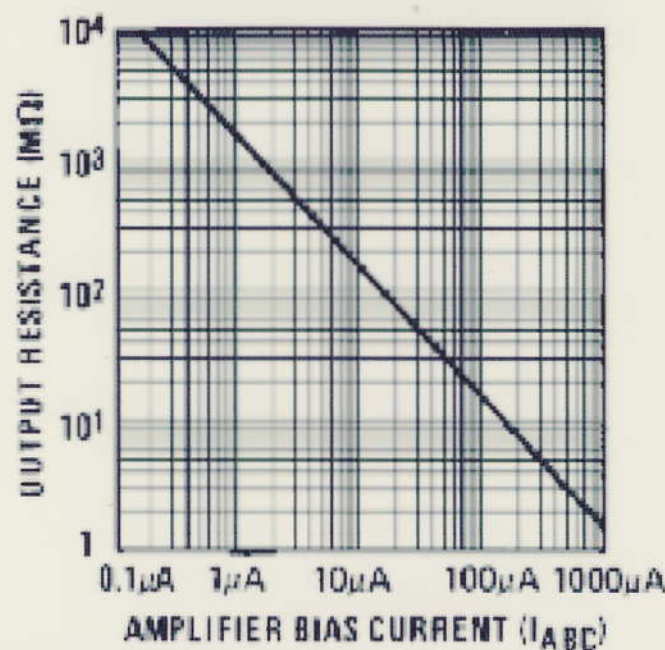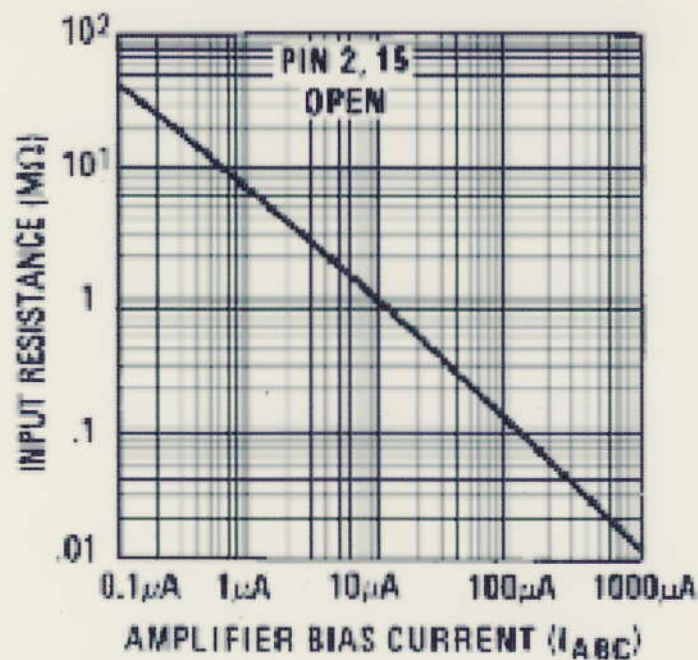


Großsignalverhalten

- Transferkennlinie dominant durch Differenzstufe bestimmt

$$I_a = I_0 \cdot \tanh \frac{U_d}{2U_T} \rightarrow \boxed{\text{Folie}} \text{ me}$$

Linearisierung:

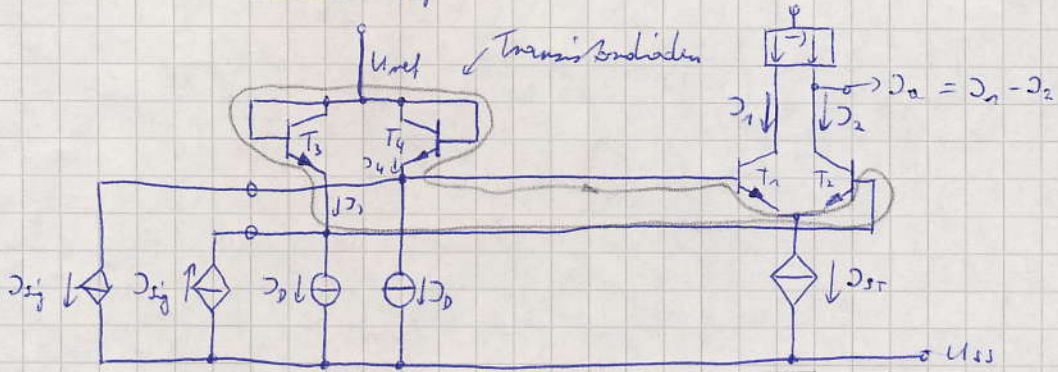

U_D -am Transistor: $U_{BE} = U_T \ln \left(\frac{I_c}{I_{Sj}} \right)$

$$I_1 + I_2 = I_{ST}$$

$$I_3 = I_0 - I_{sig}$$

$$I_4 = I_0 + I_{sig}$$

$$U_{BE4} + U_{BE1} = U_{BE2} + U_{BE3}$$

→ Translineare Maschinen, nicht integrierte Analogschaltungen

$$\ln \frac{I_4}{I_{Sj}} + \ln \frac{I_1}{I_{Sj}} = \ln \frac{I_2}{I_{Sj}} + \ln \frac{I_3}{I_{Sj}}$$

$$I_4 \cdot I_1 = I_2 \cdot I_3$$

$$I_4 (I_{ST} - I_2) = I_2 \cdot I_3$$

$$I_4 I_1 = (I_{ST} - I_1) I_3$$

$$I_a = I_1 - I_2 = - \frac{I_{ST}}{2I_0} \cdot I_{sig}$$

$$I_2 = \frac{I_4}{I_1 + I_4} \cdot I_{ST}$$

$$\rightarrow I_2 = \frac{I_4}{2I_0} \cdot I_{ST}$$




$$\rightarrow I_1 = \frac{I_3}{2I_0} \cdot I_{ST}$$


$$I_a = \frac{I_3 - I_4}{2I_0} \cdot I_{ST}$$

↳ Stromtechnik

- $I_a \neq f(T)$
- linear für $|I_{sig}| < I_0$ (→ Großsignal!)
- bei Spannungsengang U - I -Wandler erforderlich (im einfachsten Fall Widerstand)


↳ Folie 10

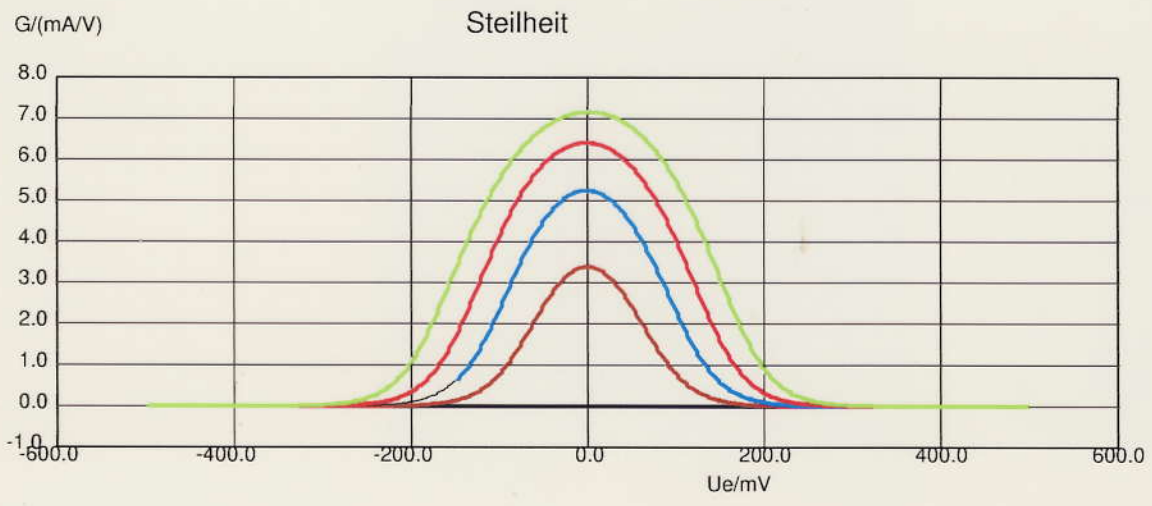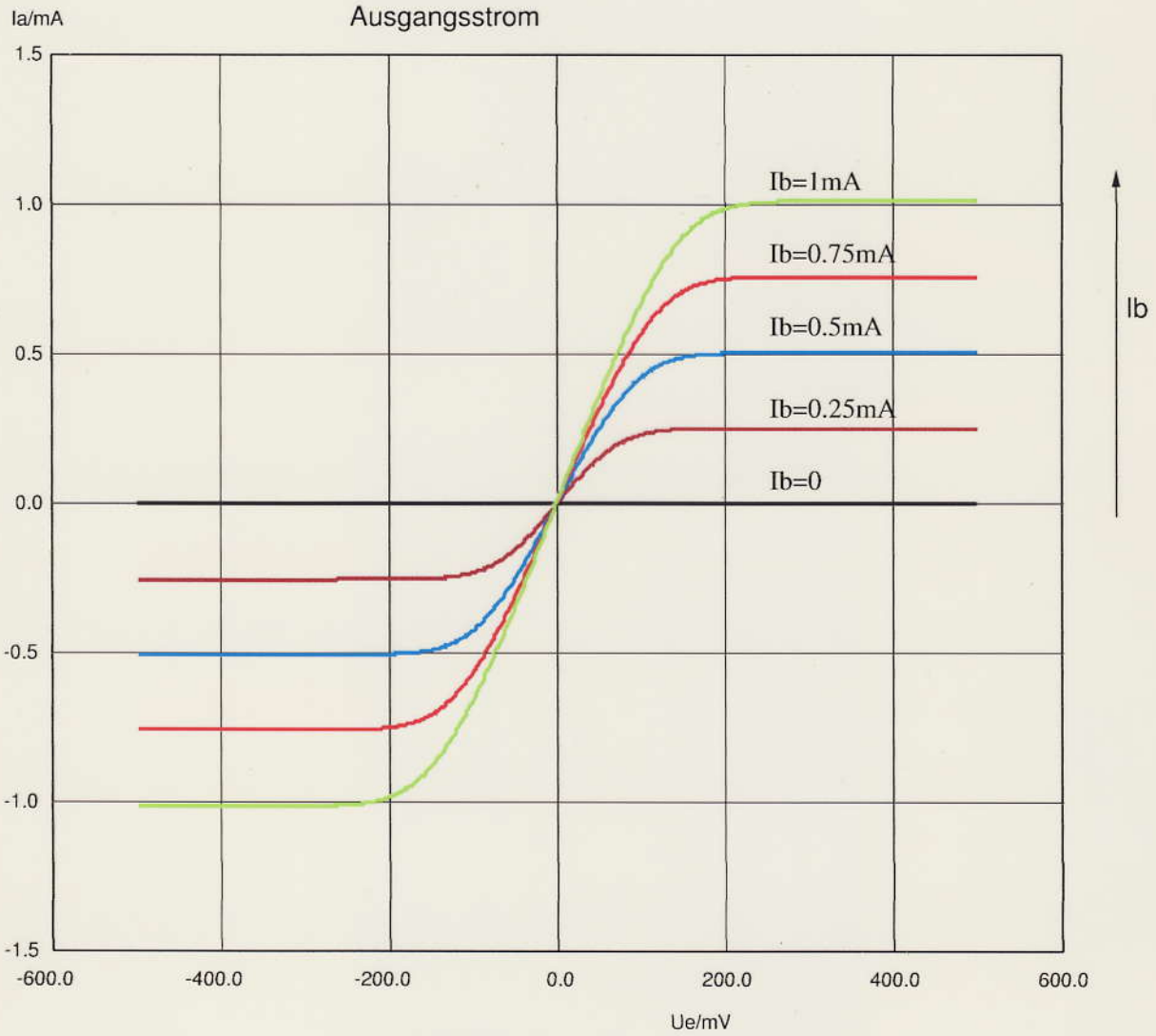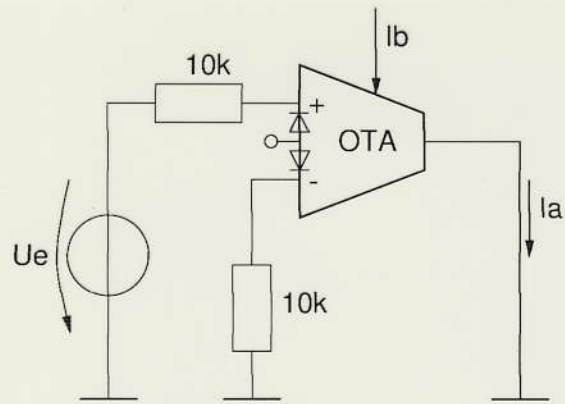

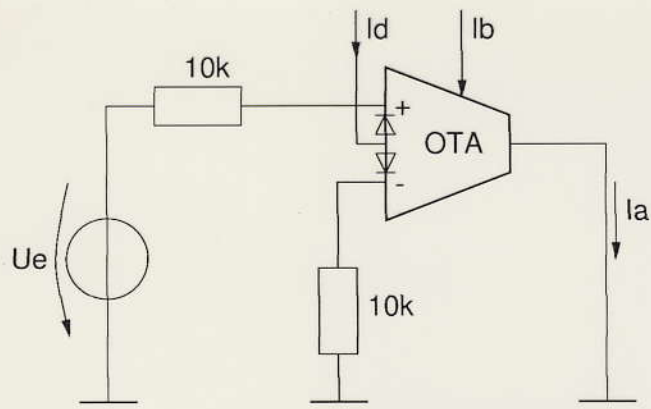


Ausgangsstrom

$I_b = 0.25\text{mA}$

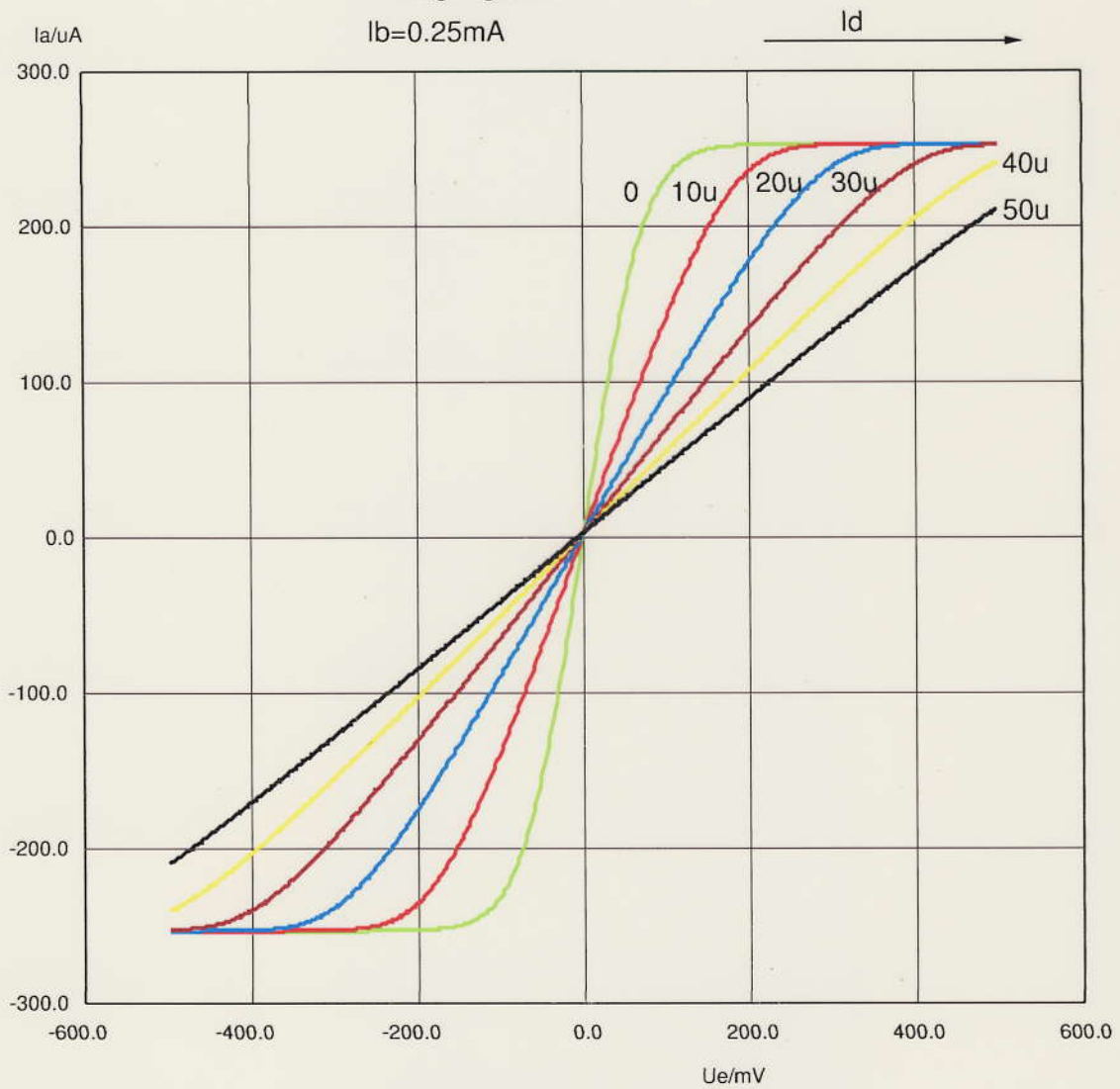


$G/(\text{mA/V})$

Steilheit

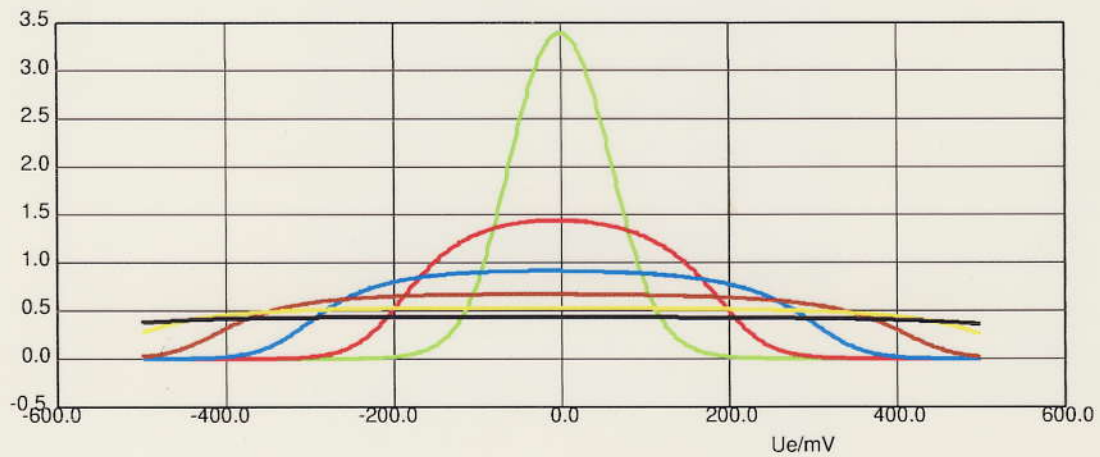

Anwendungen


a) O-U-Wandler, gesteuerter Widerstand

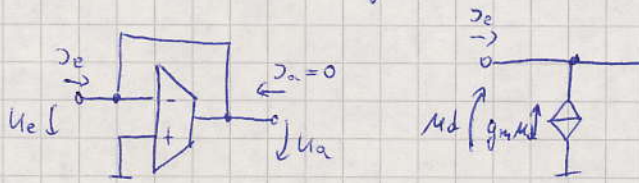

$$I_e = -g_m U_a = g_m U_e \quad \rightarrow U_a = U_e = \frac{1}{g_m} I_e$$

$$R = \frac{U_a}{I_e} = \frac{1}{g_m}$$

b) Spannungverstärker

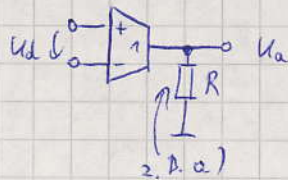


$$U_a = g_m U_d R$$

$$\text{mit 2. OTA: } U_a = \frac{g_{m1}}{g_{m2}} U_d$$

(a))

c) Gyrafator

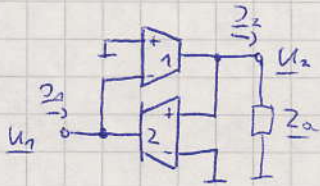


$$I_1 = -g_{m2} U_2$$

$$I_2 = -g_{m1} U_1$$

$$Z_e = \frac{1}{g_{m1} g_{m2} Z_a}$$

$$\rightarrow U_2 = -g_{m1} Z_a U_1$$

d) Filter 1. Ordnung

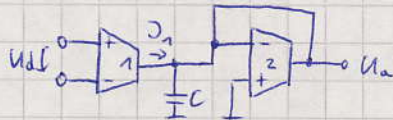


$$U_a = \frac{I_1 \cdot 1}{g_{m2} + sC} = U_d \frac{g_{m1}}{g_{m2} + sC}$$

$$U_a = \frac{g_{m1}}{g_{m2}} \frac{1}{1 + s \frac{C}{g_{m2}}} \cdot U_d$$

$$\omega_g = \frac{g_{m2}}{C}$$

→ OTA-C-Filter


Stromgesteuerte Spannungsquellen

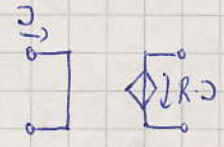

R - Übertragungswiderstand


Motivation

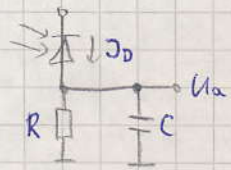Optimale Datenübertragung, Empfänger mit 1T Fotodiode



- sehr kleine $I_D \approx 10 \mu A/lx$

KS-ESB

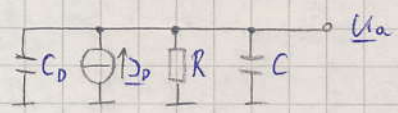


$$\omega_g = \frac{1}{R(C+C_D)} = \frac{I_{DA}}{U_{DA}(C+C_D)}$$

Bsp. $I_{DA} = 10 \mu A$, $U_{DA} = 1V$, $C = 15 pF$, $C_D = 10 pF$

$\rightarrow f_g = 64 kHz$

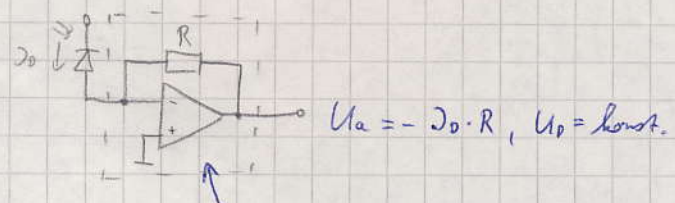↳ Problem: Umladestrom der Kapazitäten
 Abhilfe: $U_A = konst.$, I_D ist Signal




$$U_A = -I_D \cdot R, U_D = konst.$$

Transimpedanzverstärker (TIA)

Transimpedanzverstärker

Modell

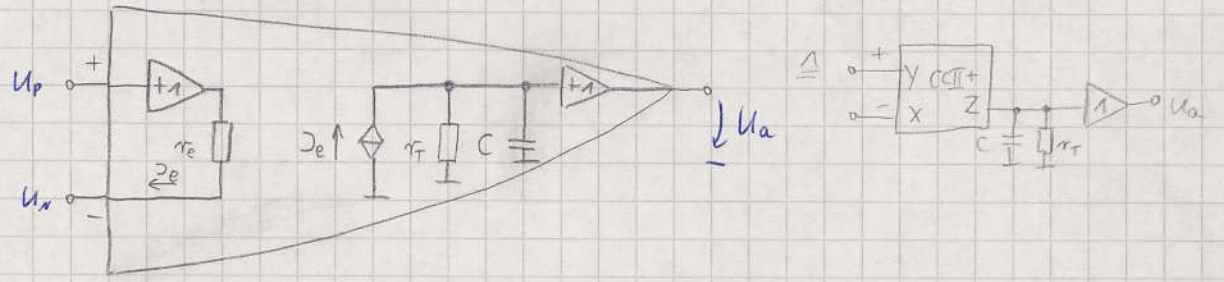

$$U_A = \frac{r_T}{1+sC r_T} \cdot I_E$$

r_T : Transimpedanz (sehr hoch, z.B. 200 MΩ)

$$I_E = \frac{U_p - U_w}{r_e} = \frac{U_d}{r_e}$$

r_e : Eingangsimpedanz (sehr klein, 50Ω)